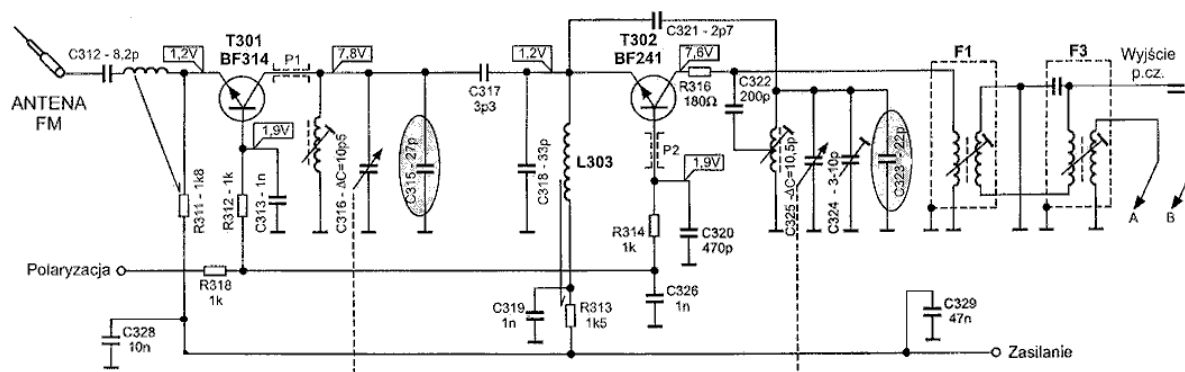


## Przestrojanie głowicy UKF w radiomagnetofonie RB 3200

Aby przestroic głowice ze standardu OIRT na CCIR nalezy usunac kondensatory C 315 i C323, zaznaczone na schemacie oraz zestroic obwody rezonansowe. Na poczatku trzeba sprawdzic pokrycie pasma, dostrajajac heterodyne dla stacji wystepujacych na skrajnych pozycjach. Trymerem C 324 dostrajamy gorna czestotliwosc pasma UKF na 118,7 MHz, a równolegla cewka stroimy dolna czestotliwosc na 98,2 MHz.

Gdy zakres strojenia pokrywa cale pasmo mozna przystapic do strojenia obwodów wejsciowych. Stroimy na maksimum wzmacnienia cewka równolegla do C 324.



reklama:

Serwis Tv Wrocław  
[www.serwis-tv.com](http://www.serwis-tv.com)